
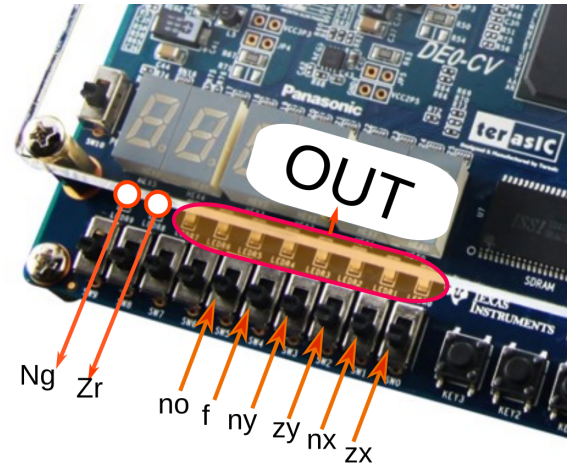


LAB – 8 – ULA

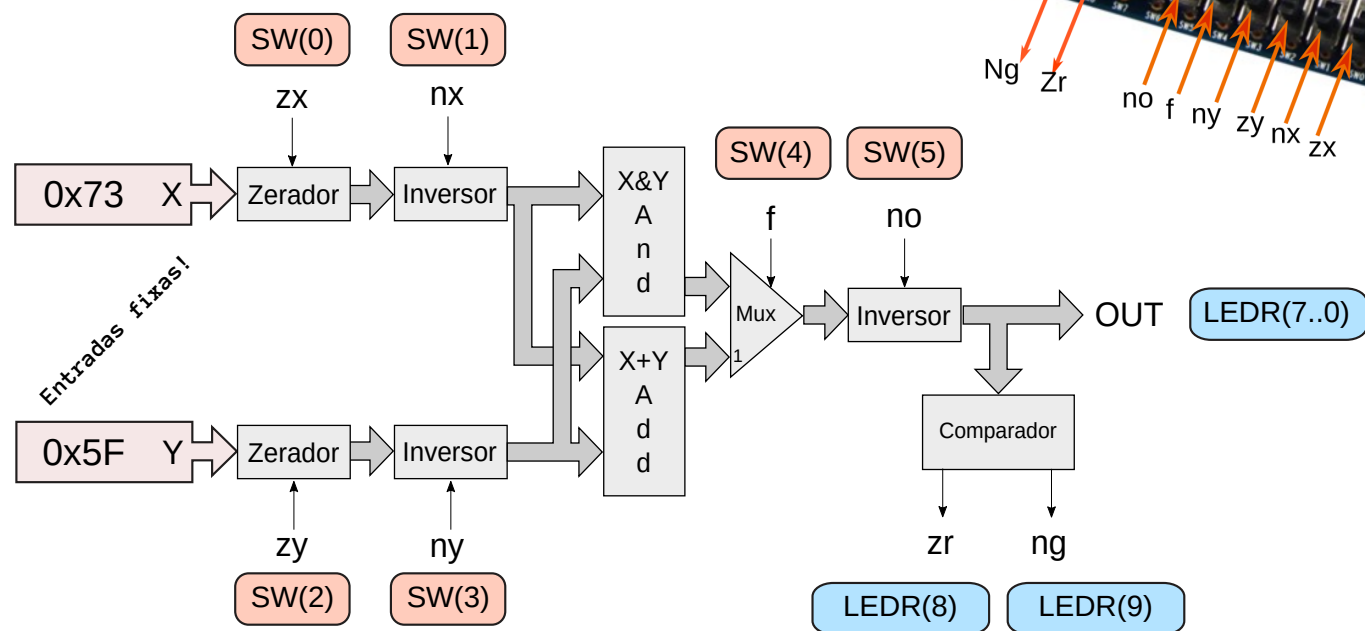

saída da ULA

OPERAÇÃO	zx	nx	zy	ny	f	no	zr	ng	out
out = x									
out = y									
out = !y									
out = 0									
out = 1									
out = -1									
out = x+y									
out = x or y									
out = x -y									

